
تمرین سوم ریز پر دازنده ها

تاریخ تحویل: ۷ تیر ۱۳۹۹

برنامههای این تمرین را با C بنویسید. همه تمرینها را در گروههای دونفره انجام دهید.


۱. با استفاده از وقفه خارجی، درباز کن با کلید الکترونیکی، طراحی کرده و در پروتئوس پیاده سازی کنید. فرض کنید ساختمان ۸ طبقه دارد و هر طبقه یک رمز مخصوص به خود دارد. درب ساختمان در صورتی باز می شود که شما شماره یک طبقه و رمز مربوط به آن را درست وارد کنید. در ضمن، در از داخل هر طبقه قابل باز کردن است، و با فشردن زنگ ساختمان، فقط زنگ طبقه مورد نظر به صدا در می آید.

شکل سخت اقزار در زیر آمده است:

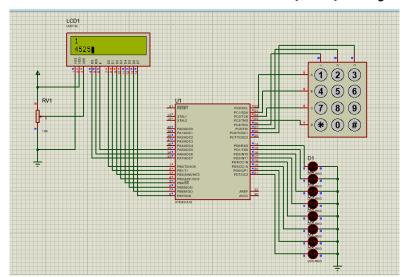

برای استفاده از وقفه خارجی، ستونهای صفحه کلید را با هم and کرده و به پایه INTO بدهید تا برنامه همواره در حال اسکن صفحه کلید نباشد. در اینصورت برنامه صفحه کلید را به ISR مربوط به وقفه خارجی منتقل کنید.

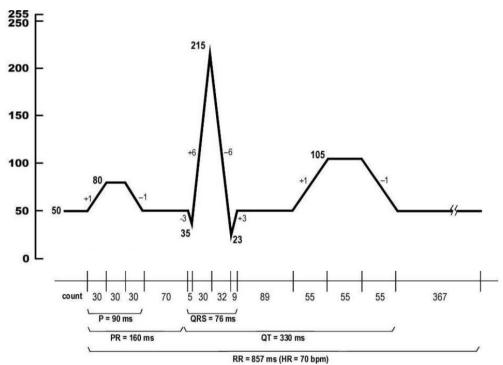- ۱. تمرین شماره ۱ را طوری تغییر دهید که همواره زمان را به شما نشان دهد. طراحی خود را کامل کرده و در پروتئوس اجرا کنید.
 - ۳. یک مولد موج سینوسی یا دامنه ۰ تا ۵ ولت توسط PWM بسازید.
- ۴. فرض کنید یک مدار DAC دارید که ۸ بیت ورودی شما را به مقدار آنالوگ تبدیل می کند، به این صورت که مقدار صفر را به صفر ولت و مقدار ۲۵۵ را به ۵ ولت تبدیل می کند. الف) برنامهای برای تولید شکل موج یک نوار قلب مانند زیر بنویسید (پیاده-سازی آن در پروتئوس نمره اضافی محسوب می شود). ب) برنامه خود را به گونهای تغییر دهید که امکان تغییر RR توسط کاربر (مثلا با یک صفحه کلید) وجود داشته باشد (در این صورت همه زمانها به طور یکسان کم یا زیاد می شوند). ج) به جز DAC به نظر شما چه روش دیگری برای تولید این شکل موج وجود دارد. از دو دیدگاه سخت-افزاری و نرمافزاری بحث کنید.



#define LCD PRT **PORTA** #define LCD DDR DDRA #define LCD PIN PINA #define LCD RS 0 #define LCD RW 1 #define LCD EN 2 int main (void) int x; DDRD=0xFF; DDRA=0: ADCSRA=0x87; ADMUX=0xE0; While(1){ ADCSRA = (1 << ADSC);While ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0) x = ADCH; lcd init();

ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0

ADEN Bit 7 ADC Enable

This bit enables or disables the ADC. Setting this bit to one will enable the ADC, and clearing this bit to zero will disable it even while a conversion is in progress.

ADSC Bit 6 ADC Start Conversion

To start each conversion you have to set this bit to one.

ADATE Bit 5 ADC Auto Trigger Enable

Auto triggering of the ADC is enabled when you set this bit to one.

ADIF Bit 4 ADC Interrupt Flag

This bit is set when an ADC conversion completes and the data registers are updated.

ADIE Bit 3 ADC Interrupt Enable

Setting this bit to one enables the ADC conversion complete interrupt.

ADPS2:0 Bit 2:0 ADC Prescaler Select Bits

These bits determine the division factor between the XTAL frequency and the input clock to the ADC.

Figure 13-10. ADCSRA (A/D Control and Status Register A)

Table 13-4: V_{ref} Source Selection Table for AVR

REFS1	REFS0	$ m V_{ref}$	
0	0	AREF pin	Set externally
0	1	AVCC pin	Same as VCC
1	0	Reserved	
1	1	Internal 2.56 V	Fixed regardless of VCC value

```
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_print("temperature=");
lcd_print(num2str(x));
}
return 0;
}
```

```
REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
```

REFS1:0 Bit 7:6 Reference Selection Bits

These bits select the reference voltage for the ADC.


ADLAR Bit 5 ADC Left Adjust Results

This bit dictates either the left bits or the right bits of the result registers ADCH:ADCL that are used to store the result. If we write a one to ADLAR, the result will be left adjusted; otherwise, the result is right adjusted.

MUX4:0 Bit 4:0 Analog Channel and Gain Selection Bits

The value of these bits selects the gain for the differential channels and also selects which combination of analog inputs are connected to the ADC.

Figure 13-6. ADMUX Register

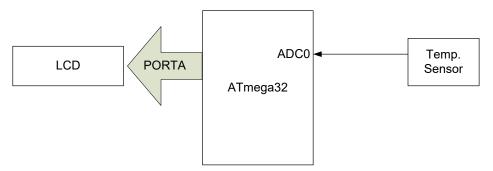

۶. در هر مورد از کدام وقفه استفاده می کنید؟ پایهای که سیگنال باید به آن وصل شود را مشخص کنید (وقفه را فقط نام ببرید، توضیح لازم نیست)

الف) فشار دیگ بخار صنعتی به صورت پیوسته توسط یک سنسور آنالوگ ثبت می شود. می خواهیم هر وقت فشار از حدی بالاتر بود، الارم دهد.

ب) دستگاه ثبت ضربان قلب در هر ضربان یک پالس ایجاد می کند، اگر ضربان قلب در هر ثانیه بیش از حدی شود (فاصله دو پالس کمتر از حدی شود)، باید الارم دهد.

ج) یک دستگاه در حالت stand by است و با فشار یک کلید یا لمس صفحه لمسی آن باید شروع به کار کند د) برای کنترل فاصله گذاری اجتماعی، درب ورودی فروشگاه پس از ورود n نفر باید بسته شود، سنسور به ازای ورود هر شخص یک یالس ایجاد می کند.

۷. به علت محدودیتهای سختافزاری برای نصب سیستم نمایش در یک کوره، اطلاعات ۳ سنسور توسط یک میکرو (۳ پایه اول پورت آنالوگ) در نزدیکی کوره جمع آوری شده و سپس با یک سیم، به میکروی دومی برای نمایش ارسال می شود. بین این دو میکرو ارتباط USART برقرار است. برای انتقال اطلاعات همه سنسورها به میکروی دوم، از برنامه زیر در سرویسروتین وقفه ADC استفاده شده است. در واقع هر موقع انتقال سریال اطلاعات یک سنسور پایان یافت، تبدیل اطلاعات سنسور بعدی شروع می شود.

```
ISR(ADC vect)
   uint8 t theLow = ADCL;
   uint8 t theHigh = ADCH;
   switch (ADMUX)
    {
   case 0xC0:
   ADMUX = 0xC1;
   break;
   case 0xC1:
   ADMUX = 0xC2;
   break;
   case 0xC2:
   ADMUX = 0xC0;
   break;
   While (! (UCSRA & (1<<UDRE)));
   UDR = theLow;
   USCRB = (theHigh & 0x01);
   ADCSRA = 1 << ADSC;
   }
۸ الف) برای میکروی اول تنظیمات ارسال داده با نرخ ۱۲۰۰ بیت در ثانیه را انجام دهید (UBBR). انتقال داده بهتر
است با چند بیت انجام گیرد؟ چرا؟ تنظیمات UCSRD و UCSRB را انجام دهید. مشخص کنید از
                                                     وقفه USART استفاده مي كنيد يا نه؟ چرا؟
         ب) با توجه به برنامه، مشخص کنید با چه ترتیبی اطلاعات سنسورها برای میکروی دوم ارسال می شود؟
                            ج) برنامه فوق در چه صورتی اطلاعات سنسورها را به درستی انتقال می دهد؟
```